



СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

SU № 1499498

A1


СБ 4 Н 03 М 1/66

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГННТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

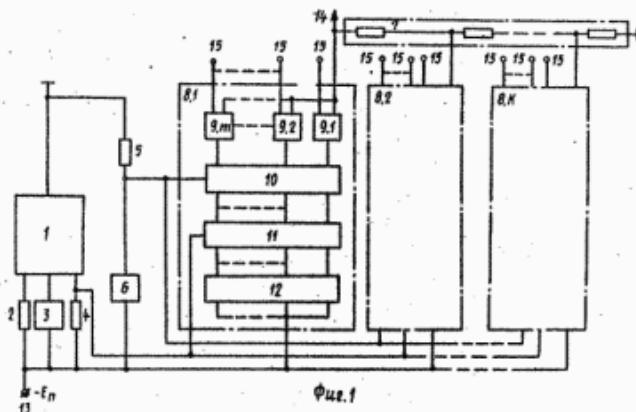- (21) 4209973/24-24
 (22) 12.02.87
 (46) 07.08.89. Бюл. № 29
 (71) Специальное конструкторско-технологическое бюро "Модуль" Винницкого политехнического института и Винницкий политехнический институт
 (72) А.Д. Азаров, В.Я. Стейскал, Ю.М. Степайко и В.Л. Барановский
 (53) 621.325(088,8)
 (56) Авторское свидетельство СССР № 1083359, кп. Н 03 М 1/66, 1982.
 Авторское свидетельство СССР № 1246378, кп. Н 03 М 1/66, 1984.
 (54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ КОД - ТОК
 (57) Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и предназначено для использования в аналогово-цифровых и цифроаналоговых

преобразователях. Цель изобретения - повышение точности. Преобразователь код - ток содержит отражатель-умножитель 1 тока, первый токозадающий элемент, выполненный на резисторе 2, первый стабилитрон 3, элемент преобразования ток - напряжение, выполненный на резисторе 4, второй токозадающий элемент, выполненный на резисторе 5, второй стабилитрон 6, резистивный делитель 7 тока, узлы 8.1-8.6, К преобразования код - ток, каждый из которых выполнен на 10 переключателях 9.1-9.10 разрядных токов, блоке 10 буферных каскадов, блоке 11 источников разрядных токов, блоке 12 резистивных токозадающих элементов, а также шину 13 источника питания, выходную шину 14, шину 15 преобразуемого кода. 3 э.п.ф-лы, 4 ил.



SU 1499498 A1

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и предназначено для использования в аналог-цифровых и цифроаналоговых преобразователях.

Цель изобретения - повышение точности преобразования.

На фиг. 1 приведена функциональная схема преобразователя код - ток; на фиг. 2 - принципиальная схема отражатель-умножителя тока; на фиг. 3 - принципиальная схема блока источников разрядных токов; на фиг. 4 - принципиальная схема блока буферных каскадов.

Преобразователь код - ток (фиг. 1) содержит отражатель-умножитель 1 тока, первый токозадающий элемент, выполненный на резисторе 2, первый стабилитрон 3, элемент преобразования ток - напряжение, выполненный на резисторе 4, второй токозадающий элемент, выполненный на резисторе 5, второй стабилитрон 6, резистивный делитель 7 тока, К узлов 8.1-8.К преобразования код-ток, каждый из которых выполнен на n переключателях 9.1-9.9 токов, где $K = n$ - разрядность преобразователя код - ток, блоке 10 буферных каскадов, блоке 11 источников разрядных токов, блоке 12 резистивных токозадающих элементов. Преобразователь код - ток содержит также шину 13 источника питания, 35 выходную шину 14 и шину 15 преобразуемого кода.

Отражатель-умножитель 1 тока (фиг. 2) содержит $p - p$ - транзисторы 16-21 с первого по шестой, $p - p - p$ - транзисторы 22-24 с перво-го по третий, группу 25 1-х $p - p - p$ - транзисторов, где 1 - коэффициент умножения тока, группу 26 1 = x $p - p - p$ - транзисторов, первый 27 и второй 28 резистором.

Блок 11 источников разрядных токов (фиг. 3) содержит n источников 29 разрядных токов, причем i -й источник разрядного тока выполнен на первой 30 и второй 31 группах i -х $p - p - p$ - транзисторов и $p - p - p$ - транзисторе 32.

Блок 10 буферных каскадов (фиг. 4) содержит n буферных каскадов, каждый из которых представляет собой составной транзистор, собранный по схеме Дарлингтона из трех $p - p - p$ - транзисторов 33-35.

Преобразователь код-ток работает следующим образом.

После включения питания запускается первый стабилитрон 3 начальным током, протекающим по цепи резистор 27 - транзисторы 18 и 21. При этом на выходе первого источника тока (транзисторы 16, 21 и 24) генерируется ток I_4 , равный

$$I_4 = \frac{U_{\text{on}} + \Delta U_{\text{b3}}}{R_1} - I_6^{16,25}$$

где U_{on} - опорное напряжение, задаваемое первым стабилитроном 3;

$\Delta U_{\text{b3}}^{16,25}$ - разность напряжений база - эмиттер транзисторов 16 и 25;

R_1 - сопротивление резистора 2;

I_6^{16} - базовый ток транзистора 16.

На выходе второго источника тока отражатель-умножителя 1 генерируется ток I_2 , равный

$$I_2 = I_4 \left(\frac{r_3 + R_{23}}{r_3/1 + R_{23}} \right) - I_8^{26}$$

где r_3 и $r_3/1$ - сопротивления эмиттеров транзисторов 23 и транзисторов 26 соответственно;

R_{23}, R_{27} - сопротивления резисторов 28 и 27 соответственно;

I_8^{26} - базовый ток 1-х транзисторов 26.

Ток через стабилитрон I_{ct} равен

$$I_{ct} = I_2 - I_6^{25} + I_6^{17} \approx I_2$$

где I_6^{25} - базовый ток транзисторов 25;

I_6^{17} - базовый ток транзистора 17.

Такая структура источника опорного напряжения обеспечивает высокую стабильность U_{on} при изменении питания отражателя-умножителя тока в широком температурном диапазоне благодаря значительному уменьшению базовых токов и устранению влияния дрейфа базовых токов блока источников разрядных токов с помощью транзистора 17. Коэффициент стабилизации U_{on} определяется выражением

$$K_{ct} = \frac{R_{17} r_3}{r_3^{ct}}$$

где K_{st} - коэффициент стабилизации;
 R_{ut} - выходное сопротивление второго источника тока;
 r_{et}^3 - динамическое сопротивление 5 первого стабилитрона 3.

После появления выходного напряжения стабилитрона 3 на входах групп входов блока 11 источников разрядных токов возникает такое же напряжение, прикладываемое к разрядным резисторам блока 12 резистивных токозадающих элементов, в которых протекают разрядные токи I_{pi} , равные

$$I_{pi} = \frac{U_{bp} \pm \Delta U_{bp}^{25,31}}{R_i^2 \cdot 2^i \cdot (1 + \Delta K_i)} = I_{bi}^{2^i},$$

где $\Delta U_{bp}^{25,31}$ - разность напряжений база-эмиттер транзисторов 31 и 25;
 R_i - 1-е сопротивление блока 12;
 i - номер разряда;
 ΔK_i - погрешность коэффициента передачи блока 12 для i -го разряда;
 $I_{bi}^{2^i}$ - базовый ток транзисторов 31 i -го разряда.

Дрейф $I_{bi}^{2^i}$ источников разрядных токов в температурном диапазоне незначительный, так как они собраны на согласованных составных транзисторах по схеме Шиклай. Введение в схему предлагаемого устройства блока буферных каскадов позволяет исключить влияние переключателей тока, заключающееся в изменениях R_{pas} на источниках разрядных токов при переключении разрядов.

Токи I_{pi} поступают с выхода блока 11 источников разрядных токов на входы группы входов блока 10 буферных каскадов. Потенциал базы транзистора 33 задается источником смещения, выполненным на резисторе 5 и стабилитроне 6, представляющим собой параметрический стабилизатор, к которому не предъявляются высокие требования. Изменение опорного напряжения на этом стабилизаторе не приведут к заметному изменению выходного сигнала источника разрядных токов.

С выхода блока 10 буферных каскадов токи разрядов I_{pi} поступают на входы переключателей 9 токов, коммутирующие эти токи в выходную шину 14.

Для термостабилизации разрядных токов резисторы в делителе 7 и блоке 12 должны быть согласованы по ТКС, что легко достигается при их микротехническом исполнении. Введение в схему отражатель-умножителя тока транзистора 17 позволило в ρ раз снизить выходное сопротивление входного второго датчика тока, служащего общим датчиком для блока источников разрядных токов, и повысить нагрузочную способность датчика.

Для нормальной работы преобразователя код-ток транзисторы 16, 25 и 31, а также 23 и 26 должны быть идентичными, что достигается при их микротехническом исполнении. С целью минимизации температурной погрешности источников разрядных токов - уменьшения температурного дрейфа $\Delta U_{bp}^{25,31}$, необходимо плотность токов через транзисторы 25 и каждый из транзисторов 31 делать равной. Это обеспечивается выбором количества транзисторов 31.

Выбор 1-х транзисторов 25 и 26 необходим для задания оптимального тока через первый стабилитрон 3, 30 обеспечивающий минимальный температурный дрейф его напряжения.

Ф о� м у л а и з о б р е т е н и я

- 35 1. Преобразователь код - ток, содержащий отражатель-умножитель тока, первый вход которого через первый токозадающий элемент, выполненный в виде резистора, подключен к шине источника питания, первый выход через первый стабилитрон подключен к шине источника питания, резистивный делитель тока, К узлов преобразования код - ток, каждый из которых выполнен на m -разрядных переключателях тока, где $m \cdot K = n$ - число разрядов преобразуемого кода, блоке источников разрядных токов, блоке резистивных токозадающих элементов, первые выводы которого объединены и подключены к шине источника питания, вторые выводы подключены к соответствующим входам группам входов блока источников разрядных токов, выходы переключателей тока объединены, управляющие входы переключателей токов являются соответствующими входами шинами преобразуемого кода, выход переключателя тока старшего раз-
- 40
- 45
- 50
- 55

ряда первого узла преобразования код - ток является выходной шиной, входы блоков источников разрядных токов всех узлов объединены между собой, отличающейся тем, что, с целью повышения точности преобразования, введены элемент преобразования ток - напряжение, выполненный в виде резистора, второй токозадающий элемент, выполненный в виде резистора, второй стабилитрон и в каждый узел преобразования код - ток введен блок буферных каскадов, выходы которого подключены к входам соответствующих разрядных переключателей тока, группа входов подключена к соответствующим выходам блока источников разрядных токов, входы блоков буферных каскадов всех узлов объединены и подключены через второй стабилитрон к шине источника питания, а через резистор второго токозадающего элемента - к шине нулевого потенциала, и второму входу отражателя - умножителя тока, второй выход которого подключен к входу блока источников разрядных токов первого узла преобразования код - ток и через резистор элемента преобразования ток - напряжения - к шине источника питания, при этом первый выход резистивного делителя токов объединен с выходом переключателя тока старшего разряда первого узла преобразования код - ток, входы с первого по $(K-1)$ -й подключены соответственно к выходам переключателей токов младших узлов преобразования код - ток с второго по K -й, второй выход подключен к шине нулевого потенциала.

2. Преобразователь по п. 1, отличаящийся тем, что отражатель-умножитель тока выполнен на первом и втором резисторах, первом, втором и третьем $p - n - p$ -транзисторах, первом, втором, третьем, четвертом, пятом и шестом $n - p - n$ -транзисторах, группе $1-x$ $p - n - p$ -транзисторов, где l - коэффициент умножения тока, группе $1-x$ $n - p - n$ -транзисторов, $n - p - n$ -транзисторов с базой которых объединены с базой первого $n - p - n$ -транзистора, подключены к эмиттеру второго $n - p - n$ -транзистора и являются вторым выходом отражателя-умножителя тока, эмиттеры $1-x$ $n - p - n$ -транзисторов группы объединены с эмиттером третьего $n - p - n$ -


транзистора и являются первым выходом отражателя-умножителя тока, коллекторы $1-x$ $n - p - n$ -транзисторов группы подключены к базе второго $n - p - n$ -транзистора и базе первого $p - n - p$ -транзистора, коллектор которого подключен к базе третьего $n - p - n$ -транзистора, эмиттер первого $p - n - p$ -транзистора объединен с коллектором третьего $n - p - n$ -транзистора и подключен к эмиттеру четвертого $n - p - n$ -транзистора, база которого подключена к коллекторам $1-x$ $n - p - n$ -транзисторов группы, базы которых объединены с базой второго $n - p - n$ -транзистора, базой пятого $n - p - n$ -транзистора и подключены к коллектору второго $n - p - n$ -транзистора, эмиттеры $1-x$ $p - n - p$ -транзисторов группы объединены с коллектором четвертого $n - p - n$ -транзистора и подключены к первому выводу первого резистора, второй вывод которого объединен с первым выводом второго резистора, подключен к коллектору второго $n - p - n$ -транзистора и является вторым выходом отражателя - умножителя тока, второй вывод второго резистора подключен к эмиттеру второго $n - p - n$ -транзистора и к коллектору пятого $n - p - n$ -транзистора, эмиттер которого подключен к коллектору шестого $n - p - n$ -транзистора и к эмиттеру третьего $n - p - n$ -транзистора, база которого подключена к коллектору $n - p - n$ -транзистора, а коллектор подключен к базе шестого $n - p - n$ -транзистора, эмиттер которого объединен с эмиттером первого $n - p - n$ -транзистора и является первым выходом отражателя - умножителя тока.

3. Преобразователь по п. 1, отличаящийся тем, что блок источников разрядных токов выполнен на m источниках тока, а каждый i -й источник тока содержит две группы по i $n - p - n$ -транзисторов и $p - n - p$ -транзистор, эмиттер которого объединен с коллекторами i - x $n - p - n$ -транзисторов первой группы и является соответствующим выходом блока, база подключена к коллекторам i - x транзисторов второй группы, коллектор подключен к базам i - x $p - n - p$ -транзисторов, первой группы, эмиттеры которых объединены с эмиттерами i - x $n - p - n$ -транзисто-


ров второй группы и являются соответствующим входом группы входов блока, базы п-р - п-транзисторов второй группы п-х источников тока объединены и являются входом блока.

4. Преобразователь по п. 1, о тличающийся тем, что резистивный делитель тока выполнен на цепочке последовательно соединенных К


резисторов, второй вывод первого резистора цепочки является первым выходом резистивного делителя тока, первые выводы остальных K-1 резисторов цепочки являются входами резистивного делителя тока с первого по (K-1)-й, второй вывод K-го резистора цепочки является вторым выходом K-го резистивного делителя тока.

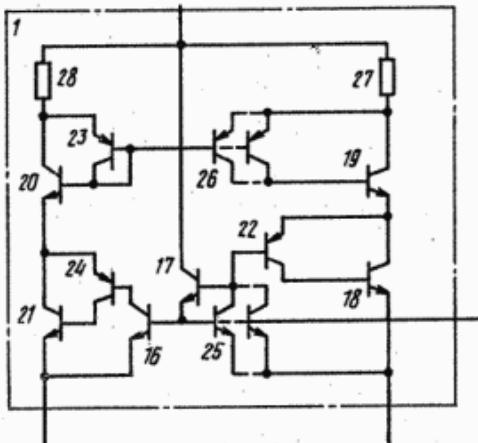

Фиг.2

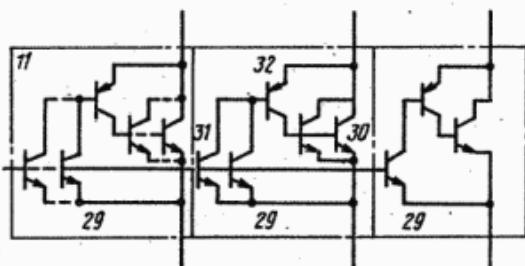

Фиг.3

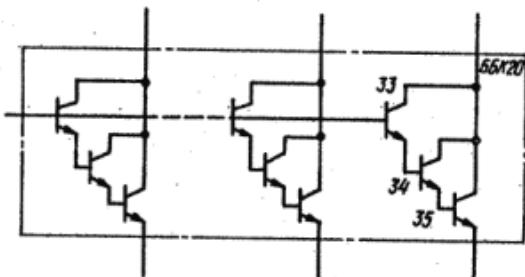

Фиг. 4

Редактор И. Шулла

Составитель В. Перников

Техред М.Дильт

Корректор М. Шарови

Заказ 4707/55

Тираж 884

Подписанное

ВИНИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101